

Name


Physik: Kurz-Erfolgskontrolle 6 (Woche 12)

Aufgabe:

∴ ∴

Gegeben ist die Schaltung wie gezeigt.

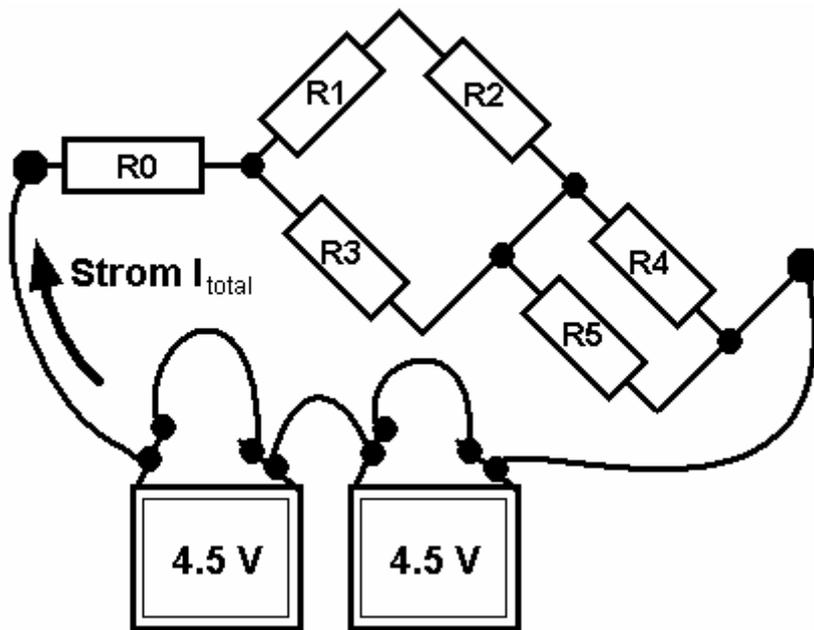$R_0 = 2 \text{ Ohm}$, $R_1 = R_3 = 1 \text{ Ohm}$, $R_2 = 3 \text{ Ohm}$, $R_4 = R_5 = 2 \text{ Ohm}$.



Strom $I_{\text{total}} = ?$